

# Bygge øvelse

Kredsløb: Ikke-inverterende transistor  
forstærker

Spænding: 12 V DC

Forstærkning: ~~10~~ og Valgfri

Transistor: BC 337 el. 338 BC 547 el. 557

- Lær alle relevante DC og AC udregninger
- Mål alle relevante DC og AC værdier
- Vis opstilling og bygget kredsløb
- Dokumentation for valgte komponenter og valg ved opbygning